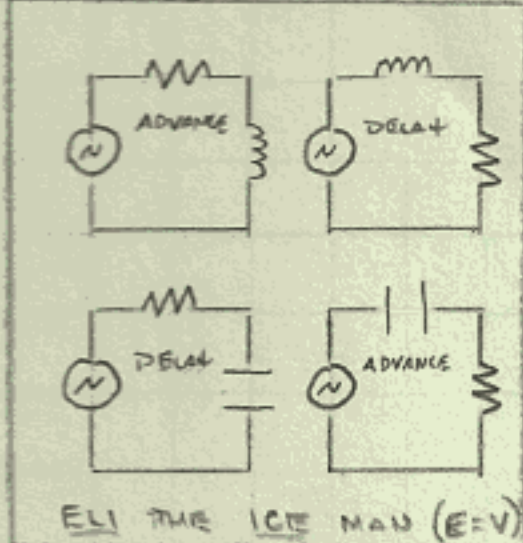






PHASE CIRCUITS



VOLTAGE

$$V(t) = V_m \sin(2\pi f t + \theta)$$

$$V_m \angle \theta \quad (f \text{ must be constant})$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum V_m^2 \cdot \Delta t_n} \quad (\text{SQUARE/TRIANGULAR WAVES})$$

$$V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_m \quad (\text{SINUSOIDAL WAVES})$$

$$V_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \sin(\omega t) dt \quad (\text{SINUSOIDAL}) \star \text{MULTIPLY BY } \frac{1}{2} \text{ IF HALF-WAVE}$$

$$V_{avg} = (\sum V_m t_n) / (\sum t_n) \quad (\text{SQUARE/TRIANGULAR})$$

IMPEDANCE

$$X_L = j(2\pi f L) = 2\pi f L \angle 90^\circ$$

$$X_C = -j(2\pi f C)^{-1} = 2\pi f C \angle -90^\circ$$

$$Z = \sum R_n + j(X_{L_n} - X_{C_n}) = |Z| \angle \theta; \theta = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$V = I \cdot Z; V \angle \theta = (I \angle \phi) \angle (\theta_1 + \theta_2)$$

BANDWIDTH

$$BW = f_2 - f_1 = \frac{f_0}{Q} = \Delta f; \text{POWER BREAD} = \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot I_{max}\right)^2 R = \frac{1}{2} P_{max}$$

$$Q = \frac{f_0}{BW}; Q = \frac{X_L}{R} = \frac{\omega L}{R}; Q = \frac{X_C}{R} = \frac{1}{\omega RC}$$

$$f_1 = f_0 - \frac{1}{2} BW; f_2 = f_0 + \frac{1}{2} BW; f_0 = f_1 + \frac{1}{2} BW$$


CAPACITANCE

$$B_L = -j(2\pi f L)^{-1}$$

$$B_C = j(2\pi f C)^{-1} \quad Y = \sum G_n + j(B_C - B_L)$$

$$G = \frac{1}{R}$$

POWER

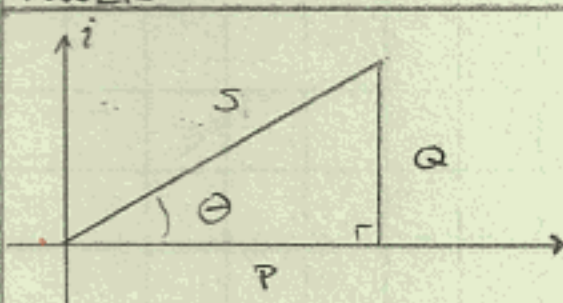

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = S \cos \theta$$

$$Q = S \sin \theta$$


$$P = VI \quad P = I^2 Z$$

$$P = \frac{V^2}{Z}$$

$$PF = \cos \theta \quad (\text{IDEAL} = 1)$$

ALSO IDEAL WHEN  $\theta = 0^\circ$

TRANSFORMERS

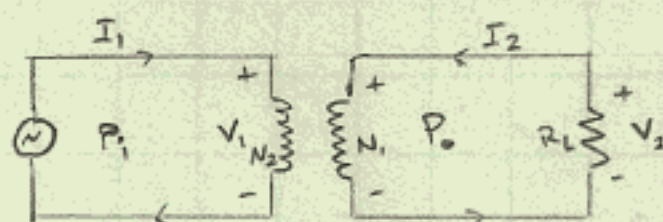

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$


\* MAY BE USED TO MAX POWER TRANSFER IF  $R_L \neq R_{TH}$

$$P_i = V_1 \cdot I_1$$

$$P_o = V_2 \cdot I_2$$

RECTIFIERS

CENTER TAP (FULL-WAVE)

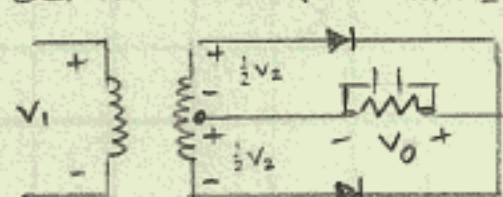


$$V_{0,DC} = V_0 - \frac{1}{2} V_{RIP} \quad (\text{DC})$$

$$V_0 = (V_2 - V_D) \quad (\text{PEAK OUTPUT})$$

$$V_{RIP} = V_0 \cdot (2fRC)^{-1} \quad (\text{RIPPLE V})$$

BRIDGE (FULL WAVE)

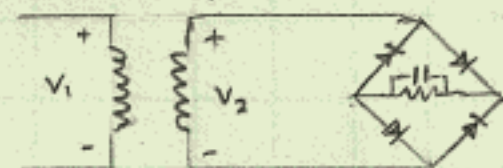


$$V_{0,DC} = V_0 - \frac{1}{2} V_{RIP} \quad (\text{DC OUT})$$

$$V_0 = (V_2 - 2V_D) \quad (\text{PEAK V OUT})$$

$$V_{RIP} = V_0 \cdot (2fRC)^{-1} \quad (\text{RIPPLE V})$$

HALF-WAVE RECTIFIER (SMOOTHED VOLTAGE)

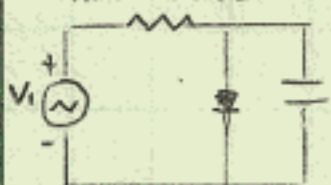


$$V_0 = V_1 - V_D \quad (\text{PEAK V OUT})$$

$$V_{RIP} = V_0 \cdot (fRC)^{-1} \quad (\text{RIPPLE V})$$

$$V_{0,DC} = V_0 - \frac{1}{2} V_{RIP} \quad (\text{DC OUT})$$

HALF-WAVE RECTIFIER

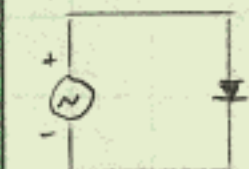


$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \quad (\text{EFFICIENCY})$$

$$\star \text{RIPPLE \%} = \left(\frac{V_{RIP}}{V_0}\right) \cdot 100$$

DIODES

FORWARD BIAS

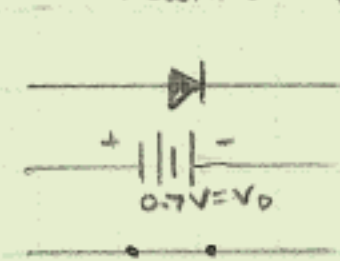


GOOD IN ANALYSIS IF:

$$I_D > 0.1 \text{ mA}$$

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

(IDEAL)

REVERSE BIAS

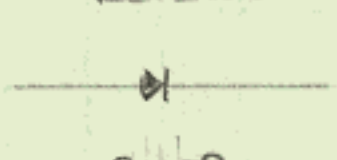

GOOD IF:

$$I_D \leq 0$$

$$V_D = 0$$

MISC

$$\rightarrow R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\rightarrow \text{RESONANCE WHEN } |X_L| = |X_C|$$

$$\theta = \frac{\Delta t}{T} \cdot 2\pi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360$$

$$\omega = 2\pi f = (360^\circ) f$$

$$\theta = \omega t$$

$\omega$  = ANGULAR FREQUENCY rad/s

$V_{pp}$  = VOLTAGE PEAK TO PEAK (AMPLITUDE) V

$V_m$  = VOLTAGE MAX V

$f$  = FREQUENCY (CYCLES/SEC) Hz

$T$  = PERIOD ms

$\theta$  = PHASE SHIFT rad

$V_{rms}$  = RMS VOLTAGE V

$V_{avg}$  = AVERAGE VOLTAGE V

$R$  = RESISTANCE  $\Omega$

$X_C$  = CAPACITIVE REACTANCE  $\Omega$

$X_L$  = INDUCTIVE REACTANCE  $\Omega$

$Z$  = IMPEDANCE =  $\sum X + R$   $\Omega$

$f_r$  = RESONANCE Hz

$I$  = CURRENT A

$S$  = APPARENT POWER V·A

$P$  = REAL POWER W

$Q$  = REACTIVE POWER V·A·R

$PF$  = POWER FACTOR -

$P$  = POWER W

$BW$  = BANDWIDTH Hz

$f_1$  = LOW FREQ ( $\frac{1}{2}$  POWER) Hz

$f_2$  = HIGH FREQ ( $\frac{1}{2}$  POWER) Hz

$f_0$  = CENTER FREQ ( $P_{max}$ ) Hz

$f_r = f_0$  = RES. FREQ

$B_C$  = CAPACITIVE SUSCEPTANCE S,  $\Omega^{-1}$

$B_L$  = INDUCTIVE SUSCEPTANCE S,  $\Omega^{-1}$

$Y$  = ADMITTANCE =  $\sum B + G$  S,  $\Omega^{-1}$

$G$  = CONDUCTANCE S,  $\Omega^{-1}$

$Q$  = QUALITY -


$Z = \frac{1}{Y}$

$V_{RIP}$  = RIPPLE VOLTAGE V


$V_D$  = DIODE VOLTAGE DROP V

OP AMPS


COMPARATOR

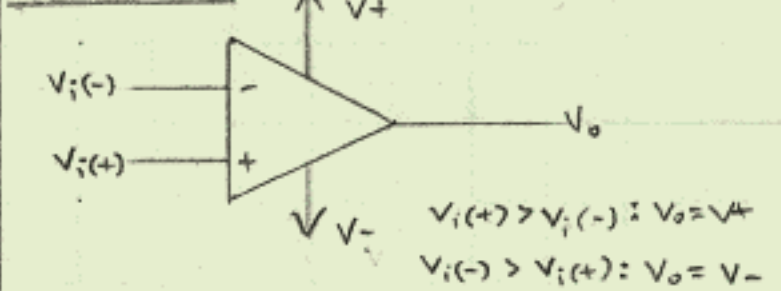

INVERTING

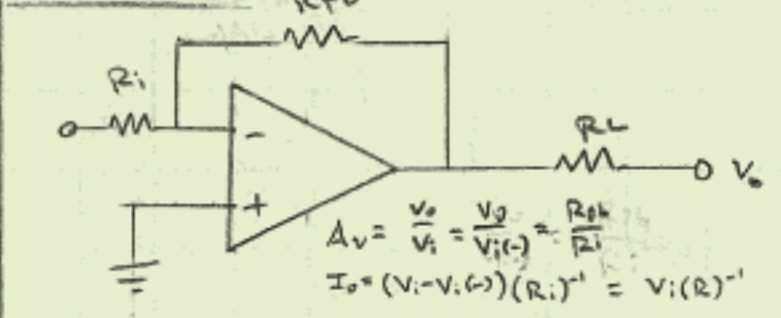

NON-INVERTING

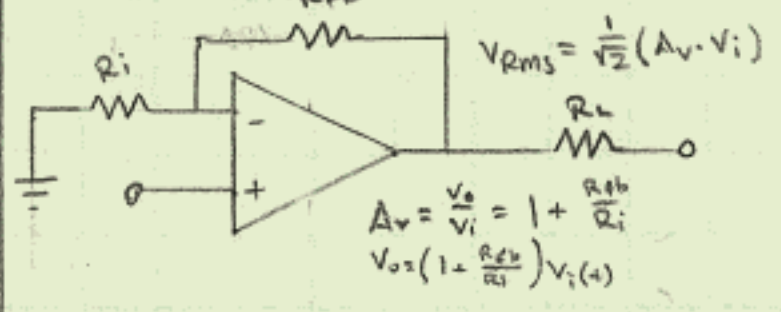

$$\star \text{VIRTUAL GROUND: } \frac{V_o}{V_i(+)} - V_i(-) \approx 0$$

$$\therefore V_i(+)-V_i(-) \approx 0$$

$$\star \Sigma \text{AMPS: } I = \Sigma I_n = \Sigma \left(\frac{V}{R_n}\right)$$

\* VOLTAGE FOLLOWERS USED TO MATCH THEVENIN HIGH R W/OUT SIGNALS TO LOW R LOADS